

实验报告——单指令 CPU 电路设计

一、需求分析

第一部分：基本部件的设计

第一部分重在理解各个基本部件的功能，经过查询 MIPS 指令集，总结如下：

指令名称	指令格式	功能描述	汇编指令中的操作码
add	ADD rd,rs,rt	$GPR[rd] \leftarrow GPR[rs] + GPR[rt]$	000000+100000
sub	SUB rd,rs,rt	$GPR[rd] \leftarrow GPR[rs] - GPR[rt]$	000000+100010
and	AND rd,rs,rt	$GPR[rd] \leftarrow GPR[rs] \text{ AND } GPR[rt]$	000000+100100
or	OR rd,rs,rt	$GPR[rd] \leftarrow GPR[rs] \text{ or } GPR[rt]$	000000+100101
slt	SLT rd,rs,rt	$GPR[rd] \leftarrow (GPR[rs] < GPR[rt])$	000000+101010
addi	ADDI rt,rs,immediate	$GPR[rt] \leftarrow GPR[rs] + \text{immediate}$	001000
andi	ANDI rt,rs,immediate	$GPR[rt] \leftarrow GPR[rs] \text{ AND } \text{immediate}$	001100
ori	ORI rt,rs,immediate	$GPR[rt] \leftarrow GPR[rs] \text{ or } \text{immediate}$	001101
slti	SLTI rt,rs,immediate	$GPR[rt] \leftarrow (GPR[rs] < \text{immediate})$	001010
sw	SW rt,offset(base)	$\text{memory}[GPR[\text{base}] + \text{offset}] \leftarrow GPR[rt]$	101011
lw	LW rt,offset(base)	$GPR[rt] \leftarrow \text{memory}[GPR[\text{base}] + \text{offset}]$	100011
j	Ins rt,rs,pos,size	$GPR[rt] \leftarrow \text{InsertField}(GPR[rt], GPR[rs], \text{msb}, \text{lsb})$	000010
nop	NOP	No operation	000000+000000

备注：

- ① $GPR[r]$ 表示通用寄存器 r
- ② Immediate 表示立即数
- ③ $\text{memory}[x]$ 表示地址为 x 的内存空间
- ④ 具体的二进制指令具体格式没有在表中列出来

第二部分：控制单元的设计

第二部分主要是控制部分，如何控制各个单元完成具体的 MIPS 指令，时序如何组织。这一部分将会在实验设计中详细展开介绍。


```

`timescale 1ns / 1ps

//mux2: 二选一复用器
module mux2 # (parameter WIDTH = 8) (d0, d1, s, y);
    input [WIDTH-1:0] d0, d1;
    input s;
    output [WIDTH-1:0] y;

    assign y = s ? d1 : d0;
endmodule

```

2. module alu:

a) 输入:

src1: 表示第一个操作数, 32-bit

src2: 表示第二个操作数, 32-bit

alucont: 用于选择具体的 operation, 3-bit; 根据文档需求, 此处需要实现四个基本指令, add、sub、or、and 以及 beq, 具体的 alucont 和 operation 的对应表如下:

alucont	operation
000	src1 & src2
010	src1 + src2
001	src1 src2
011	src1 - src2
111	src1 < src2 ? 1 : 0

b) 输出:

result: 表示两个操作数在 alucont 对应操作后结果, 32-bit

zero: 表示 result 结果是否为 0, 1-bit, 类似于汇编指令中的 ZF

c) 功能:

算术逻辑单元, 主要是为了实现需求文档中的加减并或及比较操作

d) 关键代码解析:

此处的实现比较简单, 在我们的前几个 LAB 中设计过, 也用到过, 所以此处不再赘述, 直接上代码:

```

`timescale 1ns / 1ps
//ALU: 用于逻辑运算
module alu(src1, src2, alucont, result, zero);
    input [31:0] src1, src2;
    input [2:0] alucont;
    output reg [31:0] result;
    output zero;

    assign zero = result == 0 ? 1 : 0;

    always@(*) begin
        case(alucont[2:0])
            3'b000 : result <= src1 & src2;
            3'b010 : result <= src1 + src2;
            3'b001 : result <= src1 | src2;
            3'b011 : result <= src1 - src2;
            3'b111 : begin
                if(src1 < src2) result <= 1;
                else result <= 0;
            end
        endcase
    end
endmodule

```

3. module sl2:

a) 输入:

a: 移位操作的操作数, 32-bit

b) 输出:

y: 移位操作的结果, 32-bit

c) 功能:

将操作数 a 左移 2 位

d) 代码解析:

将 a 的低 30 位赋给 y 的高 30 位, 后面两位补 0

```
`timescale 1ns / 1ps

//shift left register: left shift 2 bit
module sl2(a, y);
  input [31:0] a;
  output [31:0] y;

  assign y = {a[29:0], 2'b00};
endmodule
```

4. module extendNum:

a) 输入:

imm: 要进行符号扩展的操作数, 16-bit

b) 输出:

y: 符号扩展之后的结果, 32-bit

c) 功能:

将操作数 imm 进行符号扩展, 用于对

d) 代码:

具体实现中, 就是将 y 的最高 16 位用 imm 的符号位填充, 也就是 imm 的最高位, 低 16 位与 imm 相等, 代码如下:

```
`timescale 1ns / 1ps

//signal extend immediate:
module extendNum(imm, y);
  input [15:0] imm;
  output [31:0] y;
  //将imm的高位直接复制到前16位
  assign y = {{16{imm[15]}}, imm};
endmodule
```

5. module regFile:

a) 输入:

clk: 时钟, 1-bit

regwriteEn: 写入使能控制位, 1-bit

regwriteaddr: 当 enable 有效时, 在时钟上升沿写入寄存器的值, 50bit

regwritedata: 当 enable 有效时, 在时钟上升沿写入寄存器的“地址”, 32-bit

rsaddr: 对应与第一部分指令的基本形式中的 rs 寄存器, 5-bit

rtaddr: 对应于第一部分指令的基本形式中的 rt 寄存器, 5-bit

b) 输出:

rsdata: rs 寄存器中的值, 32-bit

rtdata: rt 寄存器中的值, 32-bit

c) 功能:

该模块实现了两部分的功能，统一起来都是对寄存器文件的操作，参考了前几次 LAB 中的寄存器文件的设计，写入控制位 regwriteEn 对应的就是前几次 LAB 中的 WE:

①当 enable 有效时，在时钟上升沿将 regwritedata 写入 regwriteaddr 对应的寄存器中

②若 rsaddr(或 rtaddr)不为 0，那么将对应的寄存器中的值读出来

d)代码解析:

因为此处也是前几次 LAB 中做过的内容，并且在此次实现中更为简单，所以此处具体的详细实现不再赘述，直接上代码:

```
timescale 1ns / 1ps

//register file: 向寄存器文件中写入数据;
module regFile(clk, regwriteEn, regwriteaddr,
               regwritedata, rsaddr, rtaddr, rsdata, rtdata);
    input clk, regwriteEn; // write enable
    input [4:0] regwriteaddr; //reg write addr
    input [31:0] regwritedata; //reg write data
    input [4:0] rsaddr, rtaddr; //RsAddr, RtAddr
    output [31:0] rsdata, rtdata; //RsData, RtData

    reg [31:0] rf[31:0]; //32 * 32 registers

    //we 有效时, 写入数据
    always @(posedge clk) begin
        if(regwriteEn) rf[regwriteaddr] <= regwritedata;
    end

    //读Rs Rt寄存器中的数据
    assign rsdata = (rsaddr != 0) ? rf[rsaddr] : 0;
    assign rtdata = (rtaddr != 0) ? rf[rtaddr] : 0;
endmodule
```

6. module PCPlus4:

a)输入:

a: 原始的 PC 寄存器中的值, 32-bit

b: PC 寄存器要加上的值, 32-bit

b)输出:

result: 加法之后, PC 寄存器中的值, 32-bit

c)功能:

这个模块主要是为了实现对 PC 寄存器中的值的操作, 得到下一条指令

e) 代码解析:

代码实现十分简单, result=a+b, 此处不再贴代码截图

7. module PC:

a)输入:

clk: 时钟, 1-bit
reset: 重置控制位, 1-bit
next: 下一条指令

b) 输出:

current: 当前指令

c) 功能:

输入下一条指令, 在时钟周期上沿, 根据 reset 控制位, 得到当前指令

d) 代码解析:

关键的部分在于, 在时钟上升沿, 如果 reset=1, 得到当前指令为 0, 否则为 next 指令

```
`timescale 1ns / 1ps

//program counter: output current instruction, input next inst
module PC #(parameter WIDTH = 8) (clk, reset, next, current);
  input clk, reset;
  input [WIDTH-1:0] next;
  output reg [WIDTH-1:0] current;

  always @(posedge clk, posedge reset) begin
    if(reset) current <= 0;
    else current <= next;
  end
endmodule
```

8. module datapath:

a) 功能:

该 module 利用上面所实现的最基本的功能部件, 实现 datapath

b) 输入:

clk: 表示时钟, 1-bit

reset: 表示重置 PC 的控制位, 1-bit

memtoreg: 表示将内存数据写入寄存器的使能控制位, 当该值有效时, 内存中的值加载到寄存器中, 1-bit

alusrc: 表示当前指令是 R 类型还是 I 类型, 1 表示 I 类型, 0 表示 r 类型, 1-bit

regdst: 表示写入的是 rt 还是 rd, R 类型指令写入的是 rd, 对应该位为 1, I 类型指令写入的是 rt, 对应该位为 0, 1-bit

regwrite: 表示是否要写入寄存器, 1 表示写入, 1-bit

jump: 表示当前指令是否为跳转指令, 1 表示跳转, 1-bit

alucontrol: 表示当前的操作码, 对应表格已经在上面介绍 module alu 时给出, 3-bit

instr: 表示当前正在执行的指令, 32-bit

readdata: 表示从内存中读取的数值, 在执行过程中可能会被加载到寄存器中, 32-bit

c) 输出:

zero: 表示 alu 的计算结果是否为 0, 1-bit

pc: 表示下一条指令的地址

aluout: 表示 alu 单元的计算结果

writedata: 表示要写入的寄存器的地址

d) 整体逻辑:

```
//next PC logic
PC #(32) pcreg(clk, reset, pcnext, pc);
PCPlus4 pcadd1(pc, 32'b100, pcplus4); // pc plus4
sl2 immsh(signimm, signimmsh);
PCPlus4 pcadd2(pcplus4, signimmsh, pcbranch);
mux2 #(32) pcbrmux(pcplus4, pcbranch, pcsrc, pcnextbr);
mux2 #(32) pcmux(pcnextbr, {pcplus4[31:28], instr[25:0], 2'b00}, jump, pcnext);

//register file logic
regFile rf(clk, regwrite, writereg, result, instr[25:21], instr[20:16], srca, writedata);
mux2 #(5) wrmux(instr[20:16], instr[15:11], regdst, writereg);
mux2 #(32) resmux(aluout, readdata, memtoreg, result);
extendNum se(instr[15:0], signimm);

//ALU logic
mux2 #(32) srcbmux(writedata, signimm, alusrc, srcb);
alu alu(srca, srcb, alucontrol, aluout, zero);
```

第二部分: controller

此处是有层次调用关系的, 我们按照从下往上的顺序分析。

1. module maindec

a) 输入:

op: 表示当前指令的 operation 类型, 6-bit

b) 输出:

memtoreg、memwrite、branch、alusrc、regdst、regwrite、jump、aluop

c) 功能:

根据 op 类型得到 datapath 中所需要的控制位

d) 代码解析:

关键代码如下, 实现很简单, 不再过多赘述:

```
reg [10:0] controls;

assign {regwrite, regdst, alusrc, branch, memwrite, memtoreg, jump, aluop} = controls;

always @(*) begin
    case(op)
        6'b000000 : controls <= 10'b1100000010; //R-type
        6'b100011 : controls <= 10'b1010010000; //LW
        6'b101011 : controls <= 10'b0010100000; //SW
        6'b000100 : controls <= 10'b0001000001; //BEQ
        6'b001000 : controls <= 10'b1010000000; //ADDI
        6'b000010 : controls <= 10'b0000001000; //jump
        6'b001100 : controls <= 10'b1010000100; //ANDI
        6'b001101 : controls <= 10'b1010000101; //ORI
        6'b001010 : controls <= 10'b1010000110; //SLTI
        default : controls <= 10'bxxxxxxxx; //INVALID
    endcase
end
```

2. module aludec

a) 输入:

funct: 表示指令的低 6 位, 当指令为 R 类型指令时, 该 6 位可以标识不

同的具体操作，6-bit

aluop: 表示在指令最高 6 位的指令类型，当指令为非 R 类型的操作时，该 6 位可以直接用来区分不同的操作，6-bit

b) 输出:

alucontrol: 表示操作码，对应表在介绍 module alu 时已经列出来了，此处不再重复

c) 功能:

根据指令中的必要信息(高六位加上必要时的低六位)得到操作类型对应的操作码

d) 代码解析:

此处的实现较为简单，需要提一下的是对于 R 类型的指令，无论是 ADD 还是 AND 抑或是其他，所有的最高六位都为 0，需要低六位来区分:

```
always @(*) begin
  case(aluop)
    3'b000 : alucontrol <= 3'b010; //add
    3'b001 : alucontrol <= 3'b011; //sub
    3'b100 : alucontrol <= 3'b000; //and
    3'b101 : alucontrol <= 3'b001; //or
    3'b110 : alucontrol <= 3'b111; //slt
    default : case(funcnt) //R-TYPE
      6'b100000 : alucontrol <= 3'b010; //add
      6'b100010 : alucontrol <= 3'b011; //sub
      6'b100100 : alucontrol <= 3'b000; //and
      6'b100101 : alucontrol <= 3'b001; //or
      6'b101010 : alucontrol <= 3'b111; //slt
      default : alucontrol <= 3'bxxx;
    endcase
  endcase
end
```

3. module controller

a) 功能:

该模块整合了上面的两个模块，maindec 和 aludec，得到 datapath 中必要的控制位和 ALU 单元的操作类型

d) 代码解析:

```
maindec md(op, memtoreg, memwrite, branch, alusrc, regdst, regwrite, jump, aluop);
aludec ad(funcnt, aluop, alucontrol);

assign pcsrc = branch & zero;
```

此处值得一提的是，只有 branch 为 1 且 zero 也为 1 时，pcsrc 才会为 1

第三部分: top

此部分将指令加载、数据加载与控制单元和 datapath 组成的 mips 组合起来，

实现完整的简易 CPU 实现

1. module mips

整合了 controller 和 datapath，得到一个 CPU

2. module IM

a) 功能:

这个模拟的是指令从磁盘加载到内存的过程，完整的 CPU 需要从磁盘加载到内存中的指令

b) 代码解析:

从文件中读取指令，放进 RAM 内存中

```
`timescale 1ns / 1ps
//Instruction memory: 6 bit address get instruction
module IM(address, instruction);
    input [5:0] address;
    output [31:0] instruction;

    reg [31:0] RAM [63:0]; //32 * 64 RAM

    initial begin
        //initial memory
        $readmemh("memfile.txt", RAM);
    end

    assign instruction = RAM[address];
endmodule
```

3. module DM

a) 功能:

此处模拟的则是从内存加载数据和在时钟上升沿向内存写入数据

b) 代码解析:

```
`timescale 1ns / 1ps
//data memory: 当写使能有效时将数据写入数据寄存器
module DM(clk, we, a, wd, rd);
    input clk, we;
    input [31:0] a, wd; //alurestult, writedata
    output [31:0] rd;

    reg [31:0] RAM[63:0];

    assign rd = RAM[a[31:26]]; //readdata

    always @(posedge clk) begin
        if(we) RAM[a[31:26]] <= wd;
    end
endmodule
```

4. module top

a) 功能:

整合了 CPU-mips 指令处理部分和数据内存、指令内存三部分

b) 代码解析:

```
`timescale 1ns / 1ps

module top(clk, reset, writedata, dataaddr, memwrite);
    input clk, reset;
    output [31:0] writedata, dataaddr;
    output memwrite;

    wire [31:0] pc, instr, readdata;

    mips mips(clk, reset, pc, instr, memwrite, dataaddr, writedata, readdata);
    IM imem(pc[7:2], instr);
    DM dmem(clk, memwrite, dataaddr, writedata, readdata);
endmodule
```

三、仿真波形

1. module alu

两个操作数，0xffffffff4 和 0xffffffff2，初始的 alucont (操作码) 为 0，之后每过 10 个时钟周期加一

代码和仿真图:


```
`timescale 1ns / 1ps

module t_alu();
    reg [31:0] src1, src2;
    reg [2:0] alucont;
    wire zero;
    wire [31:0] result;

    alu test(src1, src2, alucont, result, zero);

    initial begin
        src1 = 32'hFFFFFFF4;
        src2 = 32'hFFFFFFF2;
        alucont = 0;
    end

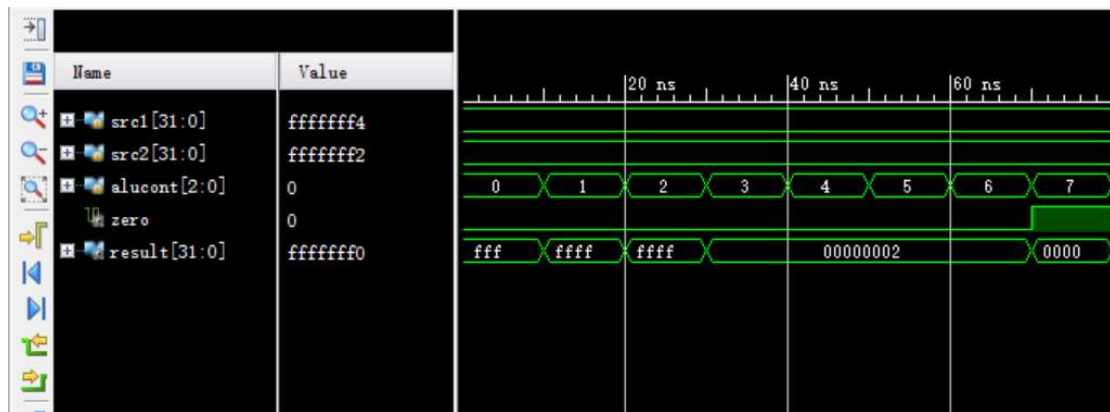    always begin
        #10
        alucont = alucont + 1;
    end
endmodule
```



2. module extendNum

对 0xF000 进行扩展:

代码和仿真图:

```

`timescale 1ns / 1ps


module t_extend();
    reg [15:0] imm;
    wire [31:0] result;

    extendNum test(imm, result);

    initial begin
        imm = 'hF000;
    end

endmodule

```

 

3. module mux2

d0=8, d1=4, s 的初始值为 0, 每过 20 个时钟周期, 对 s 取反
代码和仿真图:


```
timescale 1ns / 1ps

module t_mux2();
    reg s;
    reg [7:0] d0, d1; // parameter is adjustable
    wire [7:0] y;

    mux2 #(8) test(d0, d1, s, y);

    initial begin
        d0 = 8;
        d1 = 4;
        s = 0;
    end

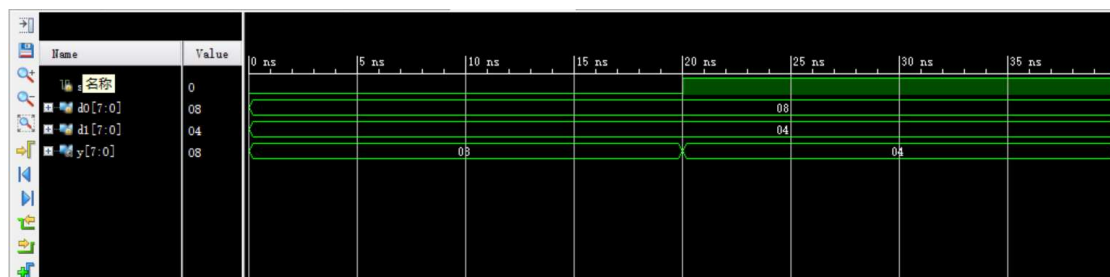    always begin
        #20
        s = ~s;
    end
endmodule
```



4. module sl2

设置 a 初始值为 0x12344321, 每过 10 个时钟周期对其加一, 看左移两位生成的 b 随 a 的变化

代码和仿真图:

```


`timescale 1ns / 1ps

module t_sl2();
  reg [31:0] a;
  wire [31:0] b;

  sl2 test(a, b);

  initial begin
    a = 'h12344321;
  end
  always begin
    #10
    a = a + 1;
  end
endmodule

```

 

5.module PC

初始状态下, clk=0, reset=0, next=0x12343211, 每过 10 个时钟周期, 对 clk 取反, 每过 20 个时钟周期, 对 next 加一, 100 个时钟周期对 reset 取反

代码和仿真图:


```
PC #(32) a(.clk(clk), .reset(reset), .next(next), .current(current));
```

```
initial begin
    clk = 0;
    reset = 0;
    next = 8'h12343211;
end
```

```
always begin
    forever #10
        clk = ~clk;
end
always begin
    #20
        next = next + 1;
    #100
        reset = ~reset;
end
```



6. module regFile

通过对参数的周期性变化，测试了可写、可读的不同组合情况。
代码和仿真图：

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module t_regfile();
```

```
    reg clk, we;
```

```
    reg [4:0] regwriteaddr;
```

```
    reg [31:0] regwritedata;
```

```
    reg [4:0] rsaddr, rtaddr;
```

```
    wire [31:0] rsdata, rtdata;
```

```
    regFile test(clk, we, regwriteaddr, regwritedata, rsaddr, rtaddr, rsdata, rtdata);
```

```
    initial begin
```

```
        clk = 0;
```

```
        we = 1;
```

```
        regwriteaddr = 'd0;
```

```
        regwritedata = 'd8;
```

```
        rsaddr = 0;
```

```
        rtaddr = 'd32;
```

```
    end
```

```
    always begin
```

```
        #10
```

```
        clk = ~clk;
```

```
    end
```

```
    always begin
```

```
        #100
```

```
        we = ~we;
```

```
    end
```

```
    always begin
```

```
        #10
```

```
        regwriteaddr = regwriteaddr + 1;
```

```
    end
```

```
    always begin
```


```
        #20
```

```
        rsaddr = rsaddr + 1;
```

```
        rtaddr = rtaddr - 1;
```

```
    end
```

```
endmodule
```

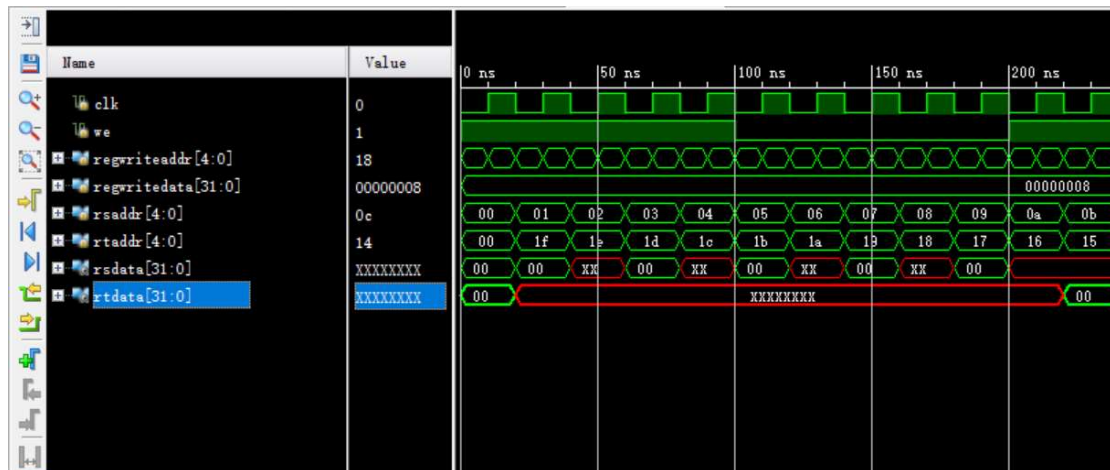

7. module PCPlus4


对 a 和 b 赋初值，每过 10 个时钟周期对 a 加一，查看 result 的变化
代码和仿真图：

```
`timescale 1ns / 1ps

module t_pcplus4();
    reg [31:0] a, b;
    wire [31:0] result;

    PCPlus4 test(a, b, result);

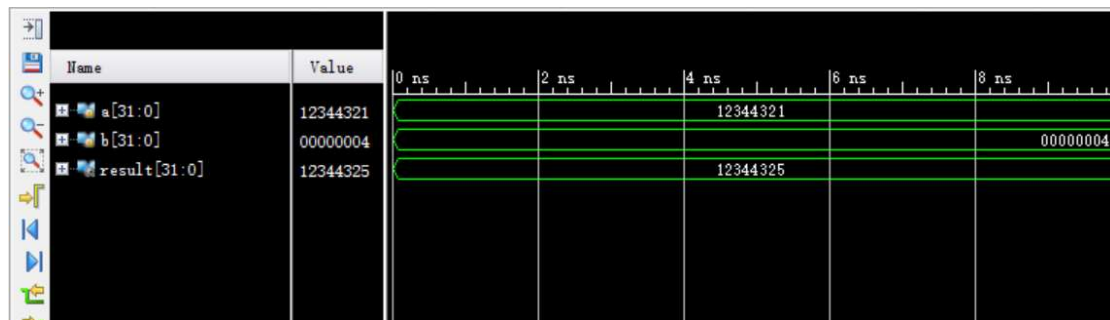    initial begin
        a = 'h12344321;
        b = 'd4;
    end
    always begin
        #10
        a = a + 1;
    end
endmodule
```



8. module datapath


datapath 的输入主要是一些使能标志，在测试中，经过特定的时间对这些位取反，具体的测试用例在代码中很清晰，不再赘述：

```
module t_datapath();
    reg clk, reset, memtoreg, pcsrc, alusrc, regdst, regwrite, jump;
    reg [2:0] alucontrol;
    reg [31:0] instr;
    reg [31:0] readdata;
    wire zero;
    wire [31:0] pc, aluout, writedata;

    datapath test(clk, reset, memtoreg, pcsrc, alusrc, regdst, regwrite, jump, alucontrol, zero, pc, instr, aluout, writedata, readdata);

    initial begin
        clk = 0;
        reset = 0;
        memtoreg = 0;
        pcsrc = 0;
        alusrc = 0;
        regdst = 0;
        regwrite = 0;
        jump = 0;
        alucontrol = 0;
        instr = 0;
        readdata = 'h12344321;
    end

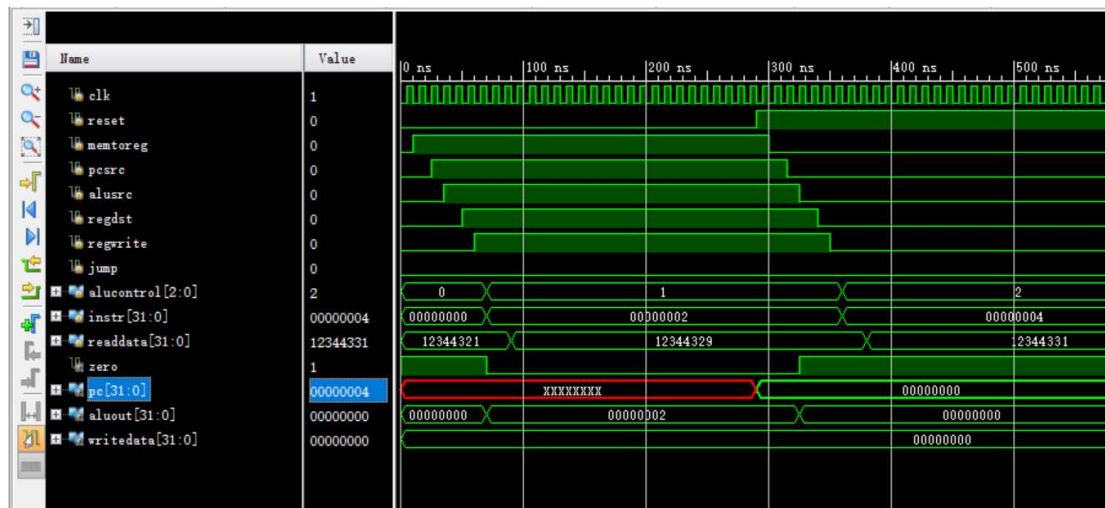    always begin
        #5 clk = ~clk;
    end
    always begin
        #10
        memtoreg = ~memtoreg;
        #15
        pcsrc = ~pcsrc;
        #10 alusrc = ~alusrc;
        #15 regdst = ~regdst;
        #10 regwrite = ~regwrite;
        #10 alucontrol = alucontrol + 1;
        instr = instr + 2;
        #20 readdata = readdata + 8;
        #200 reset = ~reset;
    end
endmodule
```




9. module aludec

测试 aluop 为 0-7 的对应的不同 alucontrol:

```
module t_aludec();
    reg [5:0] funct;
    reg [2:0] aluop;
    wire [2:0] alucontrol;

    aludec test(funct, aluop, alucontrol);

    initial begin
        funct = 32;
        aluop = 0;
        #20 aluop = 0;
        #20 aluop = 1;
        #20 aluop = 2;
        #20 aluop = 3;
        #20 aluop = 4;
        #20 aluop = 5;
        #20 aluop = 6;
        #20 aluop = 7;
    end
    always begin
        #20
        funct = funct + 1;
    end
endmodule
```

 10. module maindec

测试需求文档中不同的 op 对应的控制位输出：

``timescale 1ns / 1ps`

`module t_maindec();`

`reg [5:0] op;`

`wire memtoreg, memwrite, branch, alusrc, regdst, regwrite, jump;`

`wire [2:0] aluop;`

`maindec test(op, memtoreg, memwrite, branch, alusrc, regdst, regwrite, jump, aluop);`

`initial begin`

`op = 0;`

`#20 op = 6'b000000;`

`#20 op = 6'b100011;`

`#20 op = 6'b101011;`

`#20 op = 6'b000100;`

`#20 op = 6'b001000;`

`#20 op = 6'b000010;`

`#20 op = 6'b011110;`

`#20 op = 6'b001100;`

`#20 op = 6'b001101;`

`#20 op = 6'b001010;`

`end`

`endmodule`



11. module controller

测试 op 不同, funct 不同情况下, 不同的控制位输出

```
module t_controller();
    reg [5:0] op, funct;
    reg zero;
    wire memtoreg, memwrite, alusrc, regdst, regwrite, jump, pcsrc;
    wire [2:0] alucontrol;

    controller test(op, funct, zero, memtoreg, memwrite, pcsrc, alusrc, regdst, regwrite, jump, alucontrol);
    initial begin
        op = 0;
        zero = 0;
        funct = 32;
        #20 op = 6'b000000;
        #20 op = 6'b100011;
        #20 op = 6'b101011;
        #20 op = 6'b000100;
        #20 op = 6'b001000;
        #20 op = 6'b000010;
    end

    always begin
        #10
        funct = funct + 1;
    end
endmodule
```



12. module mips

取不同的指令, 并且每过 10 个时钟周期对 clk 取反

```

`timescale 1ns / 1ps


module t_mips();
  reg clk, reset;
  reg [31:0] instr, readdata;
  wire [31:0] pc, aluout, writedata;
  wire memwrite;

  mips test(clk, reset, pc, instr, memwrite, aluout, writedata, readdata);

  initial begin
    clk = 0;
    reset = 0;
    readdata = 'h12344321;
    #50 instr = 'h20020005;
    #50 instr = 'h2003000C;
    #50 instr = 'h2067FFF7;
  end

  always begin
    #10 clk = ~clk;
  end
endmodule

```

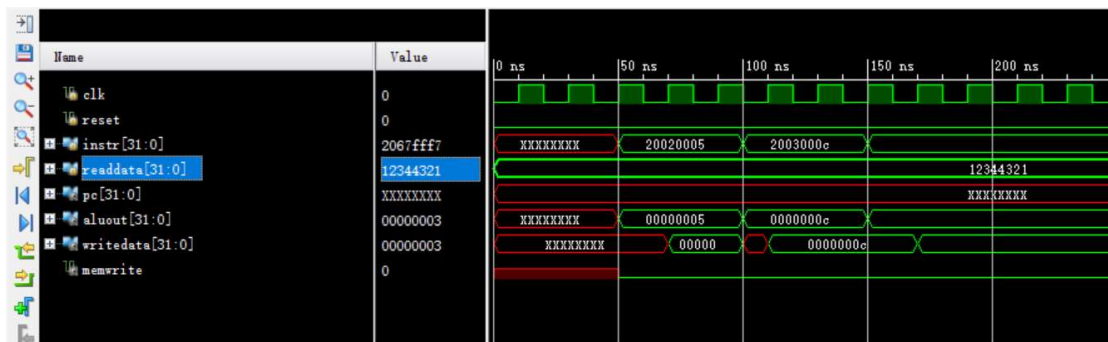

13. module dm

尝试将 8 写入内存并读出来



```

module t_dm();
    reg clk, we;
    reg [31:0] alu, writedata;
    wire [31:0] readdata;

    DM test(clk, we, alu, writedata, readdata);

    initial begin
        clk = 0;
        we = 1;
        alu = 0;
        writedata = 8;
    end

```

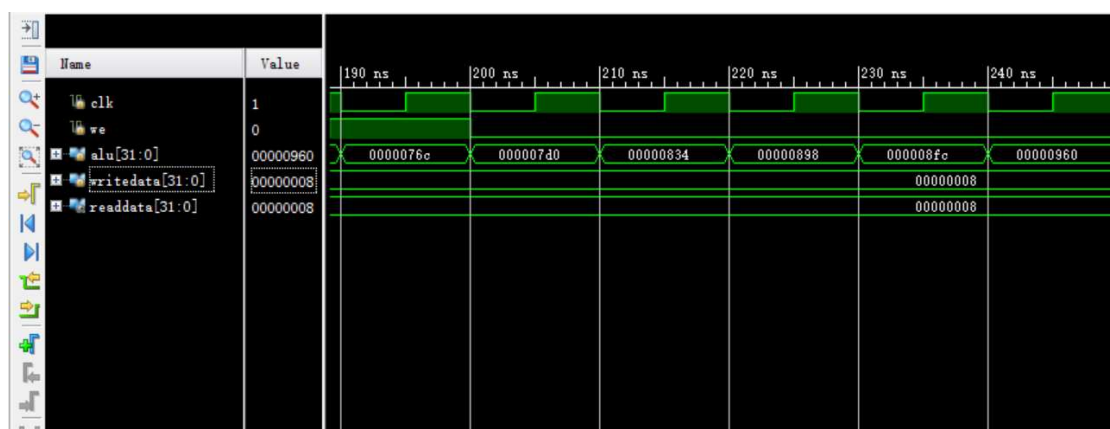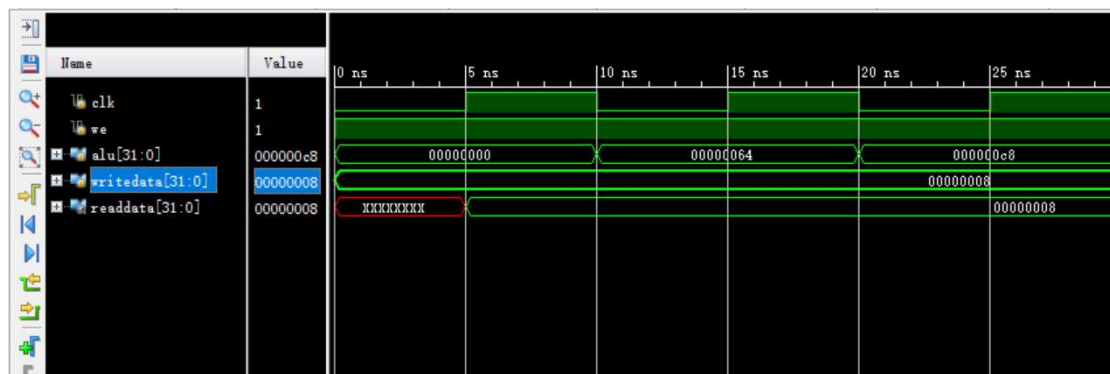

14. module im

测试将 memfile.txt 中的指令加载到内存中


```

`timescale 1ns / 1ps
module t_im();
  reg [5:0] addr;
  wire [31:0] rd;

  IM test(addr, rd);
  initial begin
    addr = 'd0;
  end

  always begin
    #10
    addr = addr + 1;
  end
endmodule

```

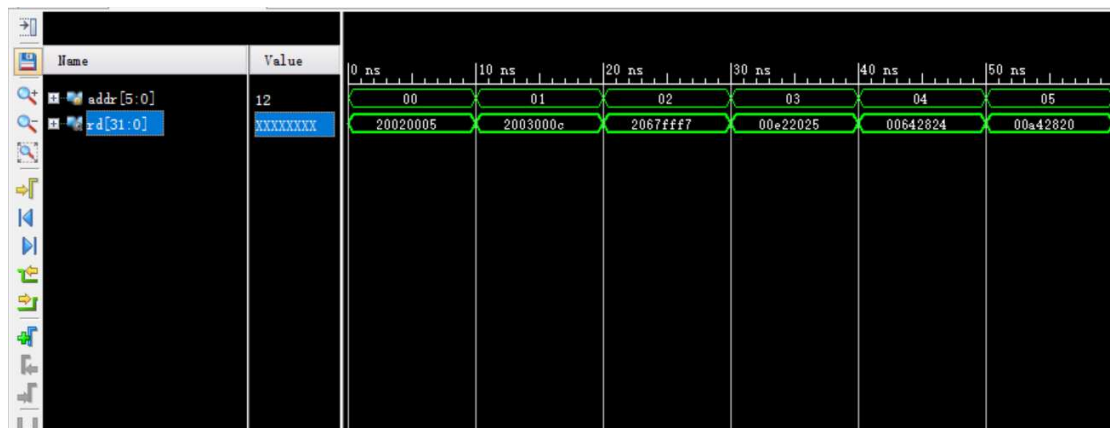

memfile.txt:

```

20020005
2003000C
2067FFF7
00E22025
00642824
00A42820

```


15. module top

主要测试 reset 和 clk:

```
`timescale 1ns / 1ps


module t_top();
    reg clk, reset;
    wire memwrite;
    wire [31:0] writedata, dataaddr;

    top test(clk, reset, writedata, dataaddr, memwrite);
    initial begin
        clk = 0;
        reset = 1;
        #10
        reset = 0;
    end
    always begin
        #5 clk = ~clk;
    end
endmodule
```



四、实验总结:

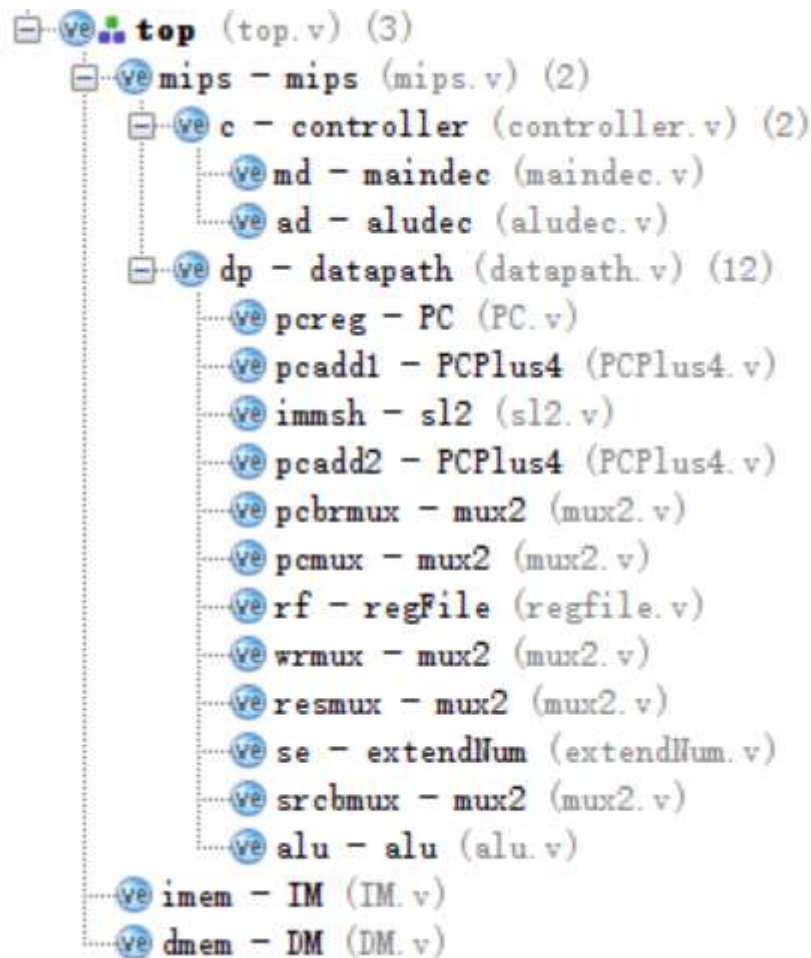1. 本次实验结合了上课所讲的设计方法和文档中给出的设计参考, 采用了层次化的设计, 这点从项目的目录结构也能看出来:



每一部分都是分为了数据层和控制层，数据层包括 datapath、DM 和 IM，功能分别是数据进行处理、从内存加载或读取数据和将磁盘文件中的指令加载到内存中；控制层包括 controller，主要负责读取指令之后的处理，协调各个功能单元完成功能。

2. 本次实验中涉及的许多功能单元的设计都是之前 LAB 中做过的，此次 LAB 主要实现的就是如何利用控制单元协调这些单元工作，利用层次化设计，不仅使设计更为简单，也让实现的过程更加的清晰明确

五、实验中的收获与感受：

1. 通过此次实验，更加深入的了解了 CPU 是如何工作的
2. 对 verilog 语言运用的更加自如，比如在此次实验中用到了新的数据类型 parameter
3. 对数字部件设计的思想、流程有了更加深入的体会

六、对实验的反思：

1. 我所实现的 CPU 基本上是按照需求文档的标准来实现的，没有做过多的优化，但是根据之前 ICS 课上以及本学期 CSE 课上所讲到的内容，我联想到是否可以利用流水线来优化 CPU 的性能，但是因为时间原因，没有具体的实现
2. 此次实验，代码部分很早就完成了，但是文档迟迟没有动工，这就导致写文档有些不流畅，也耽误了老师和 TA 的时间，我对此深刻检讨