

实验报告——寄存器指令初步

一、实验设计

本次实验相较前两次比较复杂一些,在本次实验中,我一共建了 4 个 module,下面分别解释每个 module 的功能和实现,并在截图中给出部分代码实现:

1. **module ALU**, 这个模块实现的是要求中的四种操作, +/ - / * / 取反:
 - a) **输入:** 操作符 op (2-bit), 和两个操作数 q1 和 q2 (8-bit)
 - b) **输出:** 两个操作数 (或其中之一) 在操作符下的运算结果, 也是 8-bit
 - c) 因为共有四种运算, 所以此处 op 用 2 位表示, 0 表示 $q1+q2$, 1 表示 $q1-q2$, 2 表示对 q1 取反, 3 表示 $q1*q2$
 - d) 因为具体实现在第一次 lab 中已经基本完成, 因此直接上代码:

```
module ALU(  
    input [1:0]op,  
    input [7:0]q1, q2,  
    output reg [7:0]out  
);  
  
    always @(*) begin  
        case(op)  
            2'b0: out = q1 + q2;  
            2'b01: out = q1 - q2;  
            2'b10: out = ~q1;  
            default: out = q1 * q2;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

2. **module regFile**, 这个 module 对应的是文档中的 RegFile, 主要实现对 32 个寄存器内容的存储, 读取 n1 和 n2 表示寄存器 (以下简称 n1 寄存器和 n2 寄存器) 中的值, 将 DI 写入 n1 对应的寄存器

- a) **输入:** 表示复位的 reset (1-bit), 表示是否写入的 WE (1-bit), 表示时钟的 clk (1-bit), 两个寄存器的地址 n1 和 n2 (5-bit), 要写入 n1 表示的寄存器的值 DI (8-bit)
- b) **输出:** 当对 n1 和 n2 寄存器读的时候, 返回两个寄存器中的值 q1 和 q2 (8-bit)
- c) 寄存器中的值用一个包含 32 个 8-bit 的数的二维数组 data 表示

```
reg [7:0] data[0:31];
```

- d) **分频处理:**

为了能够看到 q 值的变化, 我们对 clk 做了分频处理, 降低 clk 的频率到能够接受的范围 (2-3s);

像文档中给出的那样, 借助了一个新的时钟 clk2 和一个计数器

count, 初始值都为 0, 在每次 clk 的上升沿时, 都会计数器增加一, 当 count 加到 2e8 时, 对 clk2 取反, count 复位 (变为 0);

这样的过程表示 count 个 clk 对应的时钟周期, clk2 变化一次, 之后利用 clk2 的上升沿和下降沿执行相应的读写操作, 相当于将时钟周期降低为原来的 1/count

实现代码如下:

```
reg clk2 = 0;
always @(posedge clk) begin
    count = count + 1;
    if(count > 200000000) begin
        clk2 = ~clk2;
        count = 0;
    end
end
```

- e) 时钟上升沿读出 n1 寄存器和 n2 寄存器的值, 借助分频处理中产生的 clk2, 当 clk2 处于上升沿时, 读出数据:

```
always @(posedge clk2) begin
    q1 = data[n1];
    q2 = data[n2];
end
```

- f) 时钟下降沿时将 DI 值写入 n1 寄存器, 若 reset=1, 将所有寄存器的值复位 (变为 1):

```
always @(negedge clk2) begin
    if(WE) begin
        if(reset)
            data[n1] = 1;
        else
            data[n1] = DI;
    end
    if(reset) begin
        for(i = 0; i < 32; i = i + 1) begin
            data[i] = 1;
        end
    end
end
```

- g) 注: 此处之所以将 reset 和写入操作放在同一个 always 块中, 是因为 verilog 不允许在多个 always 块中对同一个数据对象做赋值; 因为 reset 也是一种特殊的写操作 (所有寄存器都写入 1), 所以此处和 DI 的写操作放在一起, 这不一定是解决信号多驱动问题的最佳解决方案, 但是这是我目前想到的最好的实践

3. module display, 该模块实现了用七段显示管显示 Q1 和 Q2

- a) **输入:** 时钟 clk(1-bit), 两个要显示的数值 Q1 和 Q2(8-bit)
- b) **输出:** 是否显示小数点 DP(1-bit), 两个 8 位的数用四个七段显示管显示 AN(4-bit), 每一位表示对应七段显示管是否被选择, 七段显示管对应的七个管脚 A2G(7-bit, a, b, c, d, e, f, g)
- c) **分时显示:** 根据七段显示管的原理, 如果要是每一个七段显示管显示不同的信息, 需要做分时处理, 借助一个 20 位的 clkdiv, 在每一次时钟上升沿, 都对 clkdiv 增加一, 那么, 因为权重不同, 对应位变化的频率也不同, 所以可以用不同的位表示不同的频率, 也就是不同的周期

在本次实验中, 对于显示管的刷新频率, 我取了 190Hz (高于人眼所能接受的最低频率, 24Hz), 对应于 clkdiv 也就是第 18 位, 剩余两位 s(2-bit)用来表示显示 Q1 和 Q2 的那一部分, 显示在哪一个七段显示管上, s 与 Q1 和 Q2 以及与四个七段显示管的对应关系如下:

```
always @(s) begin
    case(s)
        1:digit = Q1[3:0];
        2:digit = Q2[7:4];
        3:digit = Q2[3:0];
        default:digit = Q1[7:4];
    endcase
end

always @(*) begin
    AN = 4'b1111;
    AN[s] = 0;
end
```

- d) 根据 s 得到对应要显示的数值 digit 之后, 可以通过 case 语句选择 {a, b, c, d, e, f, g} 的显示方式:

```

always @(*) begin
    case(digit)
        4'h1: A2G = 7'b1111001;
        4'h2: A2G = 7'b0100100;
        4'h3: A2G = 7'b0110000;
        4'h4: A2G = 7'b0011001;
        4'h5: A2G = 7'b0010010;
        4'h6: A2G = 7'b0000010;
        4'h7: A2G = 7'b1111000;
        4'h8: A2G = 7'b0000000;
        4'h9: A2G = 7'b0010000;
        4'hA: A2G = 7'b0001000;
        4'hB: A2G = 7'b0000011;
        4'hC: A2G = 7'b1000110;
        4'hD: A2G = 7'b0100001;
        4'hE: A2G = 7'b0000110;
        4'hF: A2G = 7'b0001110;
        default: A2G = 7'b1000000;
    endcase
end

```

e) 注：我们实验中用到的电路板是低电平有效

4. **module main:** 这一模块实现的是顶层的控制，输入就是总输入，输出就是总输出，不再赘述，直接上代码：

```

module main(
    input reset, we, clk,
    input [1:0]op,
    input [4:0]n1, n2,
    output DP,
    output [3:0] AN,
    output [6:0] A2G
);

    wire [7:0]q1, q2;
    wire [7:0] di;

    regFile regfile(reset, we, clk, n1, n2, di, q1, q2);
    ALU alu(op, q1, q2, di);
    display displayt(clk, q1, q2, DP, AN, A2G);
endmodule

```

二、仿真波形

1. **module ALU:**

①测试代码:

该模块比较简单，在 LAB1 中已经实现过了，因此在此处只做了简单的测试，取了 Q1=0x80，Q2=0x7F，分别做加减乘和取反运算


```
module test_ALU();
    reg [1:0]op;
    reg [7:0]q1, q2;
    wire [7:0]out;
    ALU test(op, q1, q2, out);
    initial begin
        op = 2'b00;
        q1 = 8'b10000000;
        q2 = 8'b01111111;

        #100 op = 2'b01;

        #100 op = 2'b10;

        #100 op = 2'b11;
    end
    always begin
        #400 $finish;
    end
endmodule
```

②仿真波形:

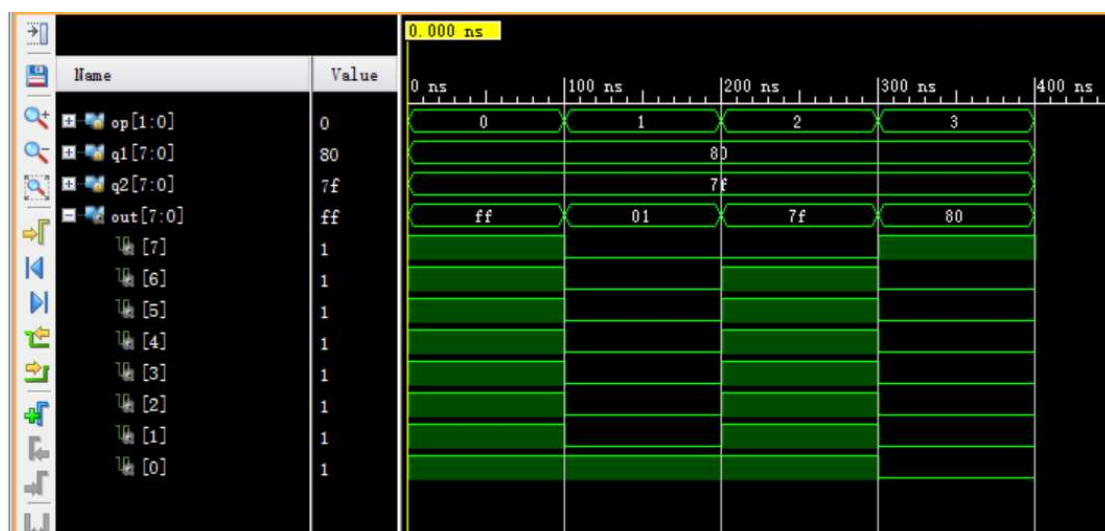

2. module regFile:

①测试代码:

对该模块的测试，我测试了初始状态写的地址为 1 和 2 两个寄存器的值，WE 设为 1 后，将值 2 写入地址为 1 的寄存器之后，对应寄存器的值变化，以及 reset 之后，两个寄存器的值

```


module test_regFile();
    reg reset, WE, clk;
    reg [4:0]n1,n2;
    reg [7:0]DI;
    wire [7:0]q1,q2;
    regFile regfile(reset, WE, clk, n1, n2, DI, q1, q2);
    initial begin
        clk = 0;
        WE = 0;
        reset = 0;

        n1 = 4'b0001;
        n2 = 4'b0010;
        DI = 8'b00000010;

        #100 WE = 1;
        #150 WE = 0;
        #100 reset = 1;
    end
    always #50 clk = ~clk;
endmodule

```

②仿真波形：下图中 q1 的三个值对应未写入，写入和 reset 三个测试

 

3. module display:

①测试代码:

该测试比较简单，设定了 Q1=0x96, Q2=0x5A, 将这两个数显示出来:


```

module test_display();
    reg clk;
    reg [7:0] Q1, Q2;
    wire DP;
    wire [3:0] AN;
    wire [6:0] A2G;

    display test(clk, Q1, Q2, DP, AN, A2G);

    initial begin
        clk = 0;
        Q1 = 8'b10010110;
        Q2 = 8'b01011010;
    end

    always #50 clk = ~clk;
endmodule

```

②仿真波形:



4. module main:

① 测试代码:

因为涉及四种基本运算，所以我对这四种运算都进行了测试，每一个测试用到两个测试用例

以下列出的代码截图都在同一个 initial 块中，在模块中的顺序与下面列举顺序相同，整体的操作顺序就是（data 是 regfile 数组）

```

data[1]+data[1],
data[2]+data[1],
data[1]-data[1],
data[2]-data[1],
data[3]*data[1],

```

data[4]*data[2],
data[3]取反,
data[4]取反

a> 初始化:

```
reset = 1;  
clk = 0;  
we = 0;  
#10 reset = 0;
```

b> 加法: 第一种测试的是同一个寄存器上的加法; 第二种测试的是不同寄存器上的加法

```
op = 0; n1 = 1; n2 = 1;  
#15 we = 1;  
#15 we = 0;
```

```
#35 op = 0; n1 = 2;  
#10 we = 1;  
#15 we = 0;
```

c> 减法: 第一个测的是同一个寄存器上的减法, 第二个测的是不同寄存器上的减法

```
#55 op = 1; n1 = 1; n2 = 1;  
#10 we = 1;  
#15 we = 0;
```

```
#55 op = 1; n1 = 2; n2 = 1;  
#10 we = 1;  
#15 we = 0;
```

d> 乘法: 第一个测的是包含 0 的乘法, 第二个是一般乘法

```
#55 op = 3; n1 = 3; n2 = 1;  
#10 we = 1;  
#15 we = 0;
```

```
#55 op = 3; n1 = 4; n2 = 2;  
#10 we = 1;  
#15 we = 0;
```

e> 取反: 第一个测的是对 0 的取反, 第二个测试的对非 0 数的取反操作


```
#55 op = 2; n1 = 3; n2 = 2;
#10 we = 1;
#15 we = 0;
```


```
#55 op = 2; n1 = 4; n2 = 2;
#10 we = 1;
#15 we = 0;
```

② 仿真波形：（图中红色框框出的是每中测试用例下的 q1 和 q2 的值，前两位表示 q1，后两位表示 q2）


a> 加法：




b> 减法：

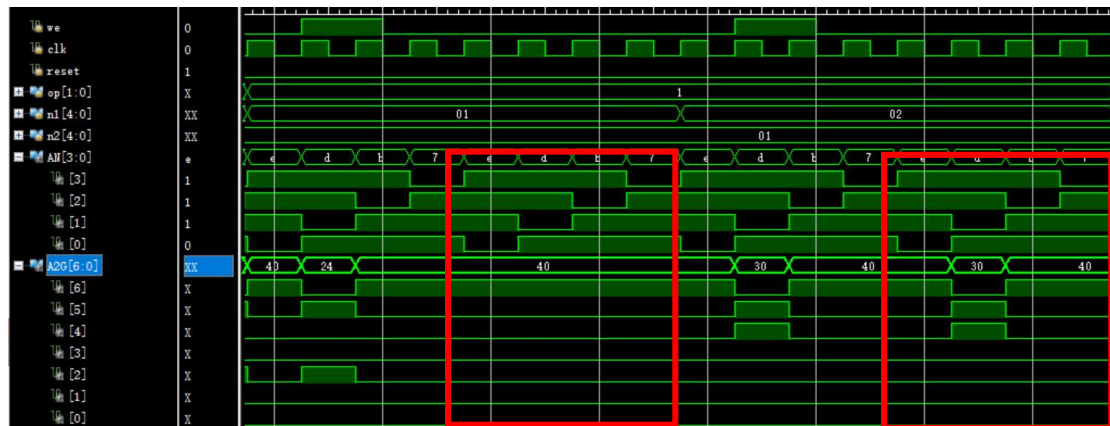

c> 乘法：

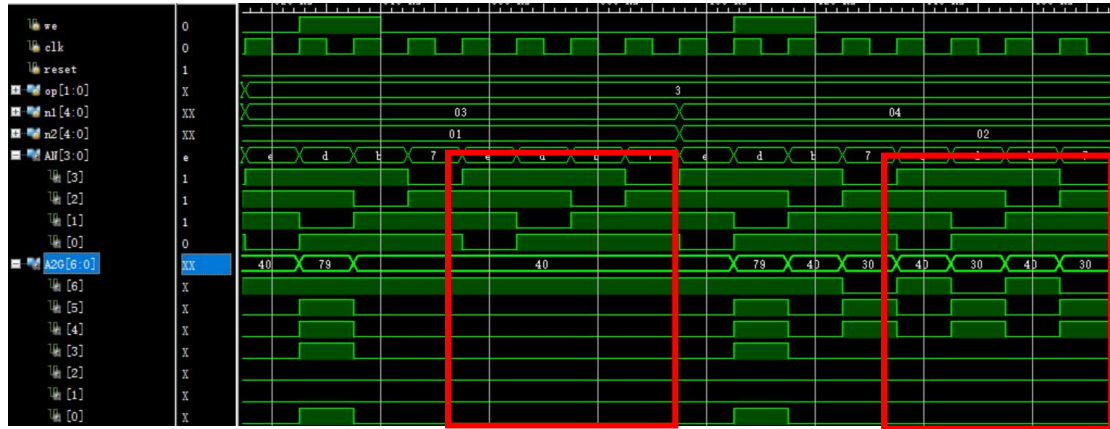

d> 取反:

 

三、实验中遇到的问题和解决方法

1. 信号多驱动问题，指的是在不同的 always 块中对同一个数据对象进行写操作，这个问题出现在寄存器数组的两处写操作时，一处是 reset，另外一处是将 DI 的值写入 n1 寄存器，解决方法就是将两个写入同一个 always 块中，上面对 regFile 的说明中已经提到。

2. 端口连接问题，因为之前的两个 lab 中都是单一的 module，不存在 module 的连接问题，但是在这个 LAB 中存在，去网上查了教程之后，概括如下：

将一个端口看成由相互链接的两个部分组成，一部分位于模块内部，另一部分位于模块外部。当在一个模块中调用另一个模块时：

输入端口：从模块内部来讲，输入端口必须为线网数据类型，从模块外部来看，输入端口可以连接到线网或者 reg 数据类型的变量。

输出端口：从模块内部来讲，输出端口可以是线网或者 reg 数据类型，从模块外部来看，输出必须连接到线网类型的变量，而不能连接到 reg 类型的变量。

3. 我在写 regfile 时，为了解决信号多驱动问题，尝试将上升沿时间和下降沿事件合在一起写，结果出现了一些“怪异”的事情，查了资料了解到：如果在 always 的敏感列表中，同时包括一个信号的上升沿和它的下降沿的话，这两个事件会合并为一个电平事件。

四、实验的收获与感想

1. 掌握了分频处理的方法
2. 充分了解了七段显示管的原理，并可以用分时显示使七段显示管显示不同的数值
3. 了解了 verilog 中模块与模块连接时输入和输出的类型

4. 每一个模块都需要测试!!!

这次 LAB 相较前两次都比较复杂，尤其是七段显示管，了解了原理之后，具体实践仍有很多需要注意的地方。