

LAB2 译码器和编码器

一、译码器

1. 真值表

输入			输出							
x	y	z	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

2. 布尔函数

$$D_0 = x' y' z'$$

$$D_1 = x' y' z$$

$$D_2 = x' y z'$$

$$D_3 = x' y z$$

$$D_4 = x y' z'$$

$$D_5 = x y' z$$

$$D_6 = x y z'$$

$$D_7 = x y z$$

3. 实验设计

(1) 实验的输入、输出和对应的管脚

变量名	类型	描述	宽度	管脚
in	input	三位输入	3	J15, L16, M13
out	output	八位输出	8	H17, K15, J13, N14, R18, V17, U17, U16

备注：以上表中的管脚顺序对应于相应变量的二进制表示的顺序为：从权重较小的位到权重较大的位（如：in[0]对应的是 J15，in[1]对应的是 L16）

(2)根据真值表,可以看出输出的结果中只有下标与输入的值相等的位值为1, 其他都为0, 因此可以用循环来实现:

```
module decoder(  
    input[2:0] in,  
    output reg[7:0] out  
);  
  
    integer i;  
    always @(in) begin  
        for (i = 0; i < 8; i = i+1) begin  
            if (in == i)  
                out[i] <= 1;  
            else  
                out[i] <= 0;  
        end  
    end  
endmodule
```

4. 仿真


(1)测试代码:

```
module test_decoder();  
    reg [2:0] in;  
    wire [7:0] out;  
    decoder test(in, out);  
    initial begin  
        in = 3'b000;  
        #50 in = 3'b010;  
        #50 in = 3'b111;  
    end  
    initial begin  
        $monitor($time, "%b = %b", in, out);  
        #150  
        $finish;  
    end  
endmodule
```

(2)从 000-111 我选取了三个输入测试, 测试数据在控制台的输出如下(格式为: 时间 输入=输出):

```
0 000 = 00000001  
50 010 = 00000100  
100 111 = 10000000
```

(3) 仿真波形

 

二、编码器

1. 真值表

输入				输出		
D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	x	y	v
0	0	0	0	x	x	0
1	0	0	0	0	0	1
x	1	0	0	0	1	1
x	x	1	0	1	0	1
x	x	x	1	1	1	1

2. 布尔函数

$$x = D_2 + D_3$$
$$y = D_3 + D_1D_2'$$
$$v = D_0 + D_1 + D_2 + D_3$$

3. 实验设计

(1) 实验的输入、输出以及对应的管脚

变量名	类型	描述	宽度	管脚
in	input	四位输入	4	J15, L16, M13, R15
out	output	两位结果+ 一位有效位	3	H17, K15, J13

备注：管脚的顺序与译码器相同

(2)根据真值表,对五种不同的输入,对应五种输出,因此**代码实现**如下,其中 out[0]是有效位,等于 1 表示结果有效, 否则无效

```
module encoder(  
    input[3:0] in,  
    output [2:0] out  
);  
  
    reg [2:0]tempout;  
    integer i;  
    always @(in) begin  
        casex(in)  
            4'b1000: tempout = 3'b100;  
            4'b100x: tempout = 3'b101;  
            4'b10xx: tempout = 3'b110;  
            4'b1xxx: tempout = 3'b111;  
            default: tempout = 3'b000;  
        endcase  
    end  
  
    assign out = tempout;  
  
endmodule
```

4. 仿真波形

(1)测试代码

```
module test_encoder();  
    reg [3:0]in;  
    wire [2:0]out;  
    encoder test(in, out);  
    initial begin  
        in = 4'b0000;  
    end  
    initial begin  
        #50 in = 4'b1100;  
        #50 in = 4'b0010;  
    end  
    initial begin  
        $monitor($time,...,"%b = %b", in, out);  
        #150  
        $finish;  
    end  
endmodule
```


(2)我选取了三中不同的输入进行测试, 分别代表了无效输入、包含 don' t-care 的有效输入和不包含 don' t-care 的有效输入, 对应在控制台的输出如下 (格式: 时间 输入=输出):

```

0 0000 = 0xx
50 1100 = 101
100 0010 = 110

```

(3) 仿真波形

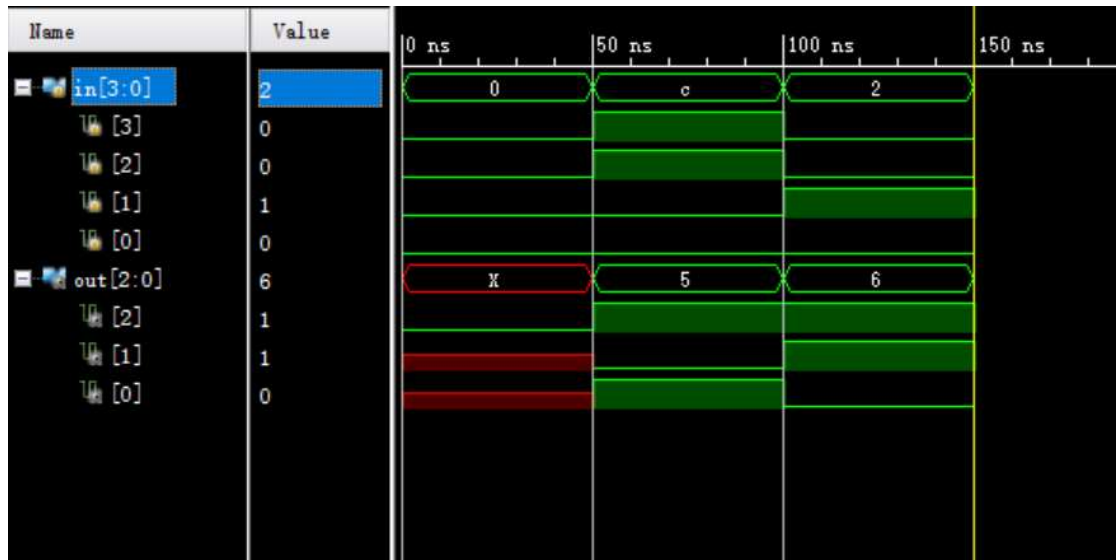

三、实验中遇到的问题和解决方案

1. Error: Syntax error near 'for'

原因：在包含改 for 循环的外层 always 语句的最后添加了多余的分号

2. 当包含不确定值 x 时，case 语句需要使用其拓展，也就是 casex 语句

四、实验中的体会与感想

因为有了 LAB1 的经验，这次做 LAB 时对软件的使用和整体设计的流程以及 verilog 的语法都熟悉了很多，总体感觉，这次的实验相比第一次更为简单。